

オーディオトランジスタアンプの電子回路基礎知識

(初心者編)

オーディオアンプ技術塾・補助教本

20101123版

はじめに

- 1 インピーダンス
- 2 キルヒホッフの原理
△-Y変換／Y-△変換
- 3 半導体・トランジスタの基礎知識
- 4 等価回路
- 5 トランジスタの基本回路
- 6 負帰還回路とSFBアンプ
- 7 電源回路

はじめに

ハイグレードオーディオメインアンプの設計ガイドを理解するのに必要な電子回路の基礎知識について、正確さは欠くこととなりますが、初心者の基本の理解に重点を置いて簡単に説明します。